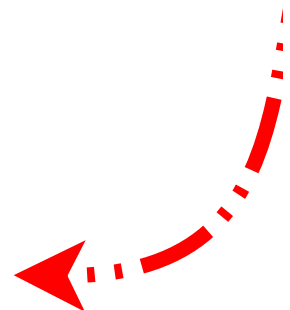



Batteries de service


Batterie moteur

Coupes circuits
(3 + et 1 -)

Vers utilisation




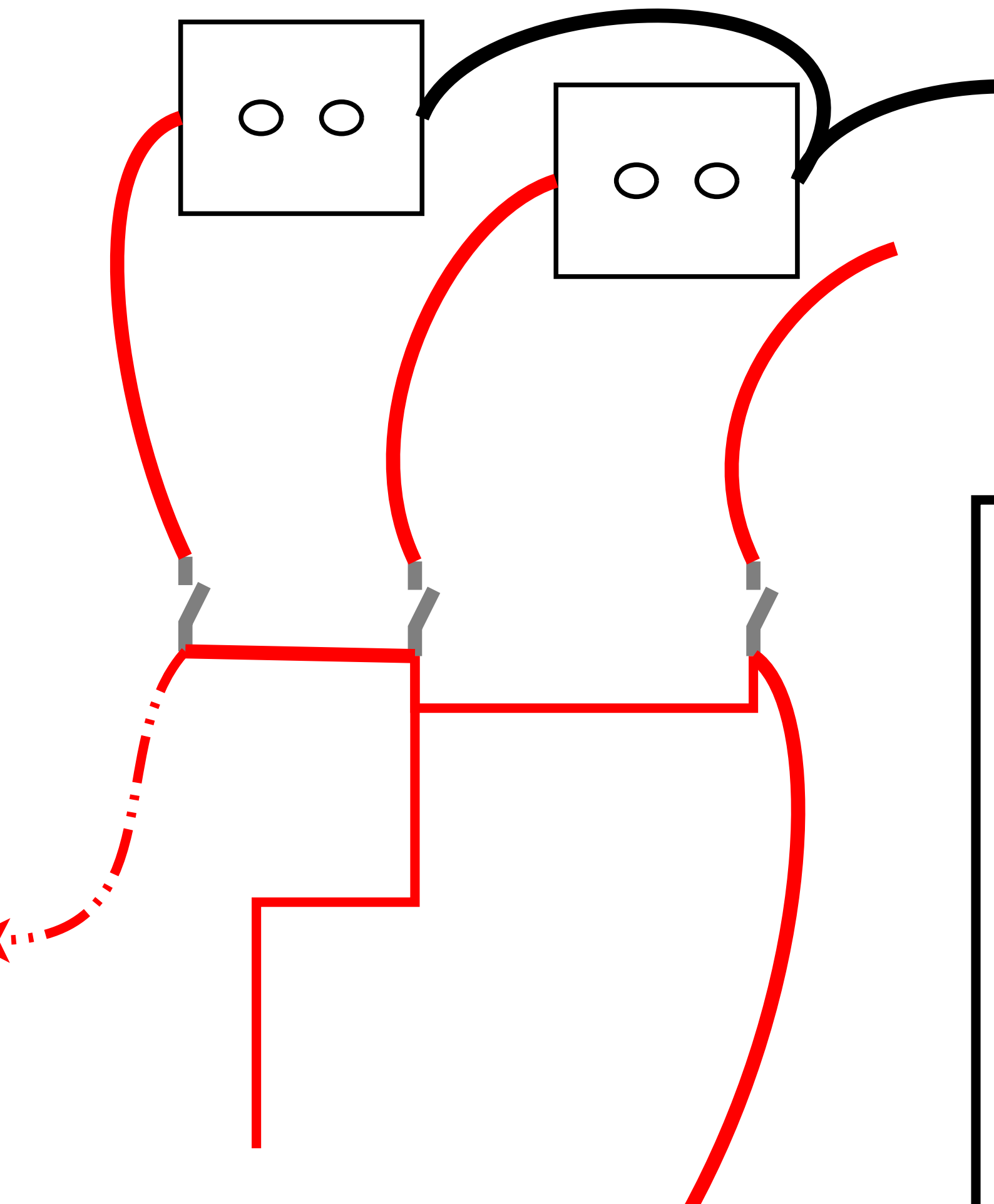

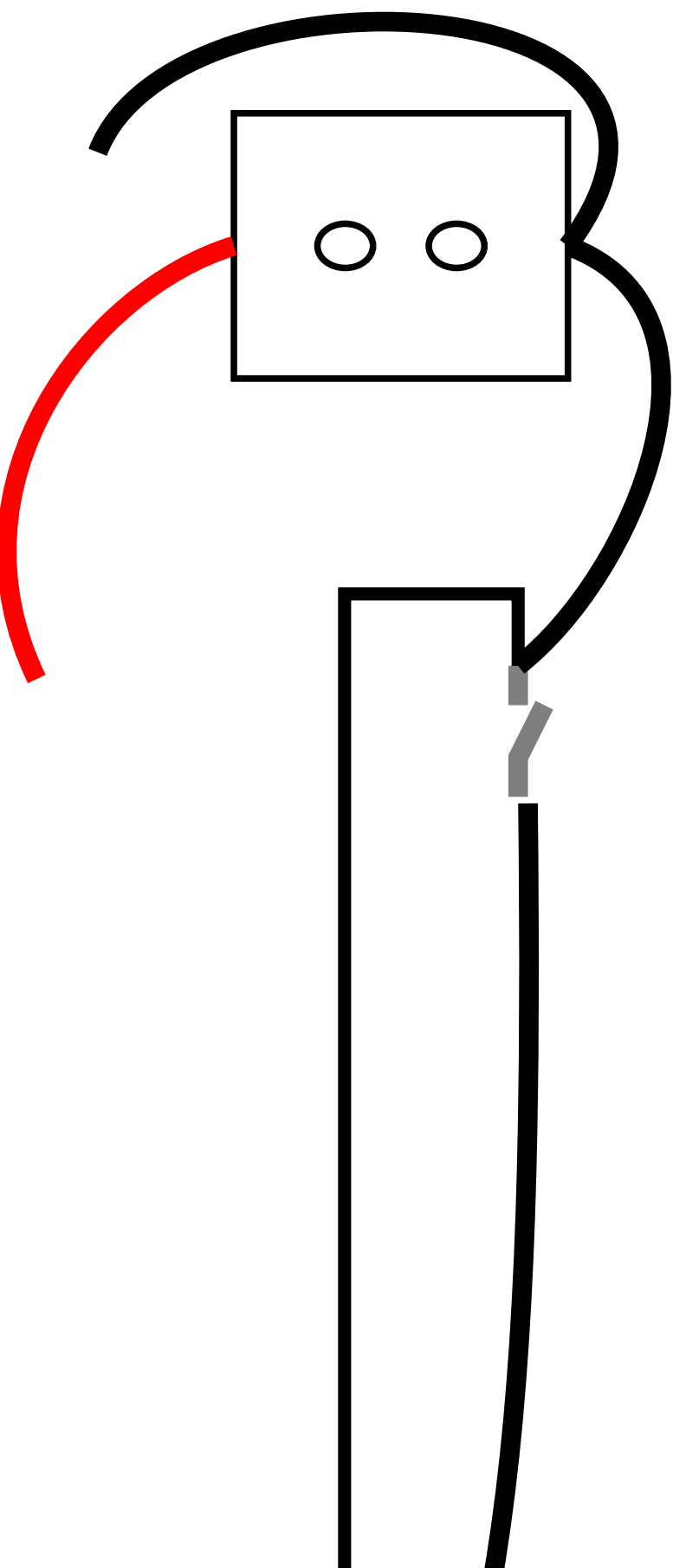




Alternateur 50A

Démarrreur

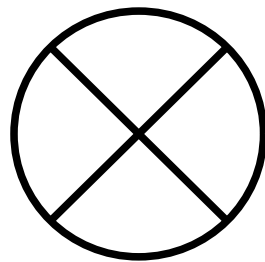



Acte 1

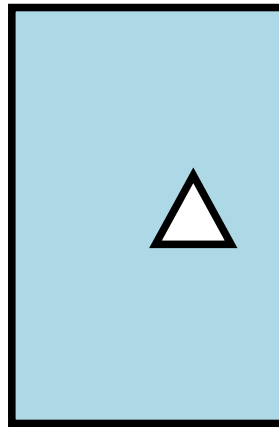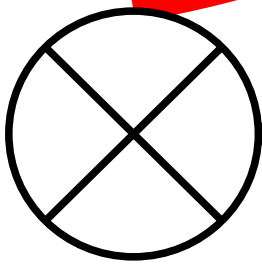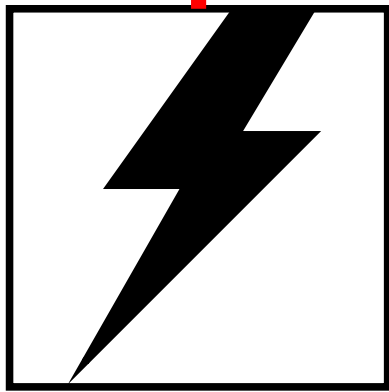- Retirer le répartiteur**
- Cabler les coupes-cir**
- pour charger toutes le**



**artiteur,
upes-circuits
outes les batteries**

Répartiti

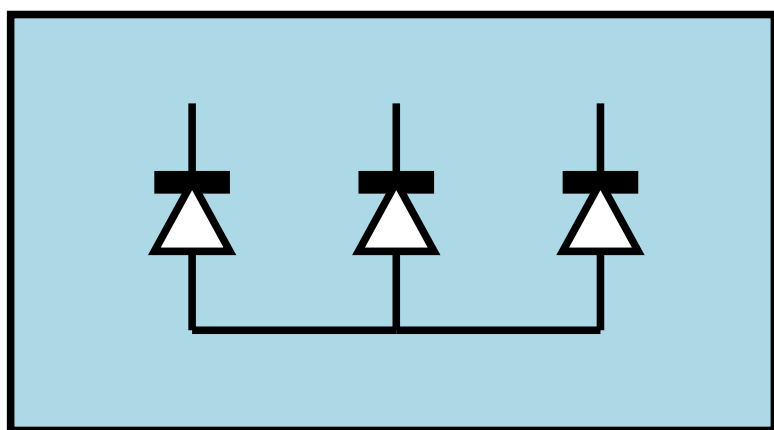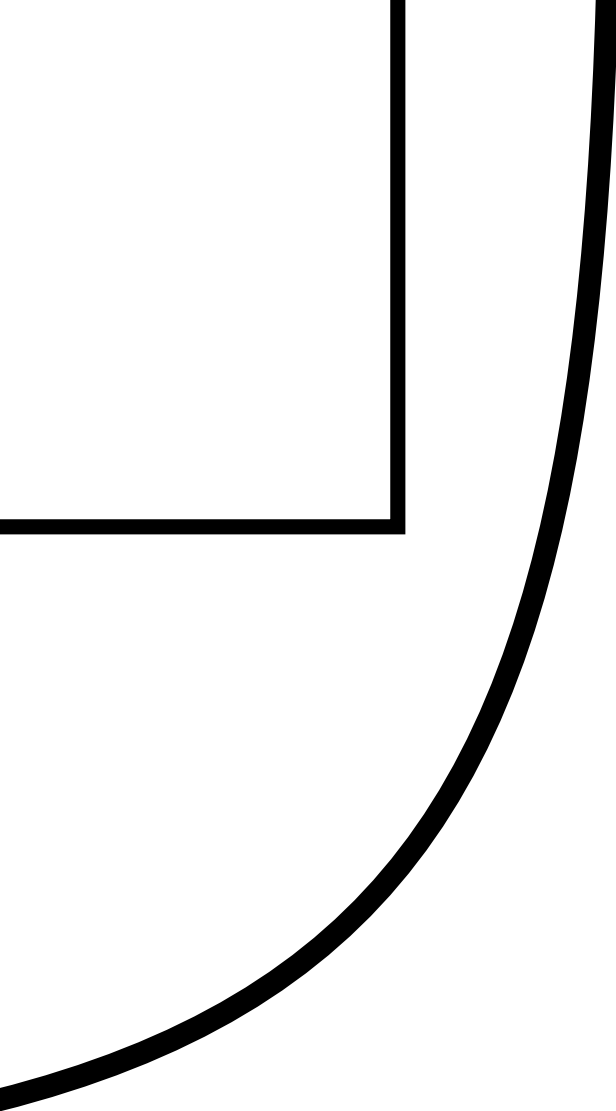

Répartiteur à diodes